
# Intermitente RGB

## Objetivo


Vamos ahora a utilizar los tres colores y de forma intermitente. Que se encienda primero el rojo, luego el verde y luego el azul y así indefinidamente, con un tiempo de 1 segundo de duración cada encendido.

https://www.youtube.com/embed/gWMd2BkeXls

## Esquema

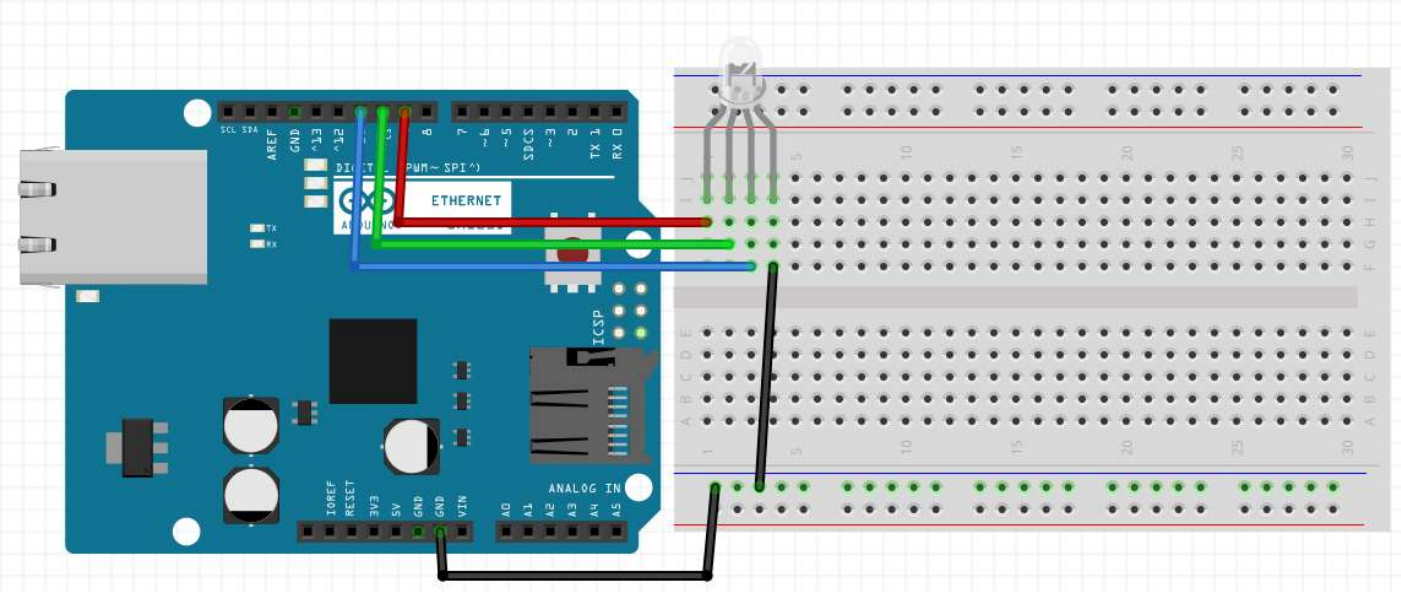



Copyright 2026

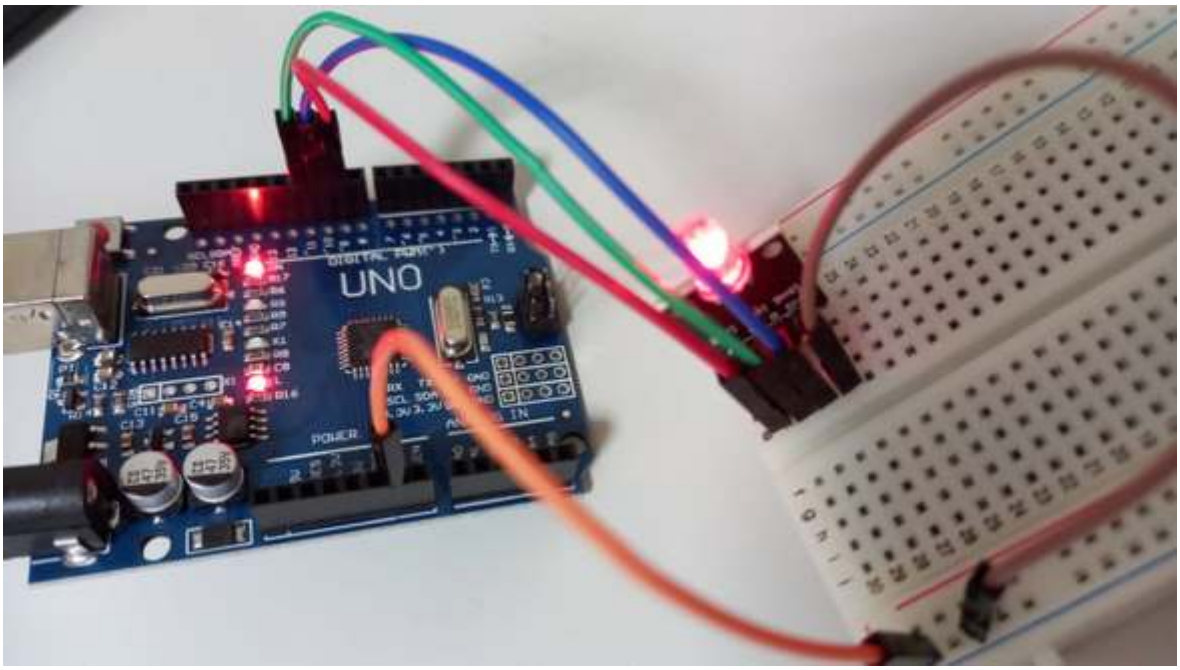


## Programa

http://www.arduinoblocks.com/web/project/764523

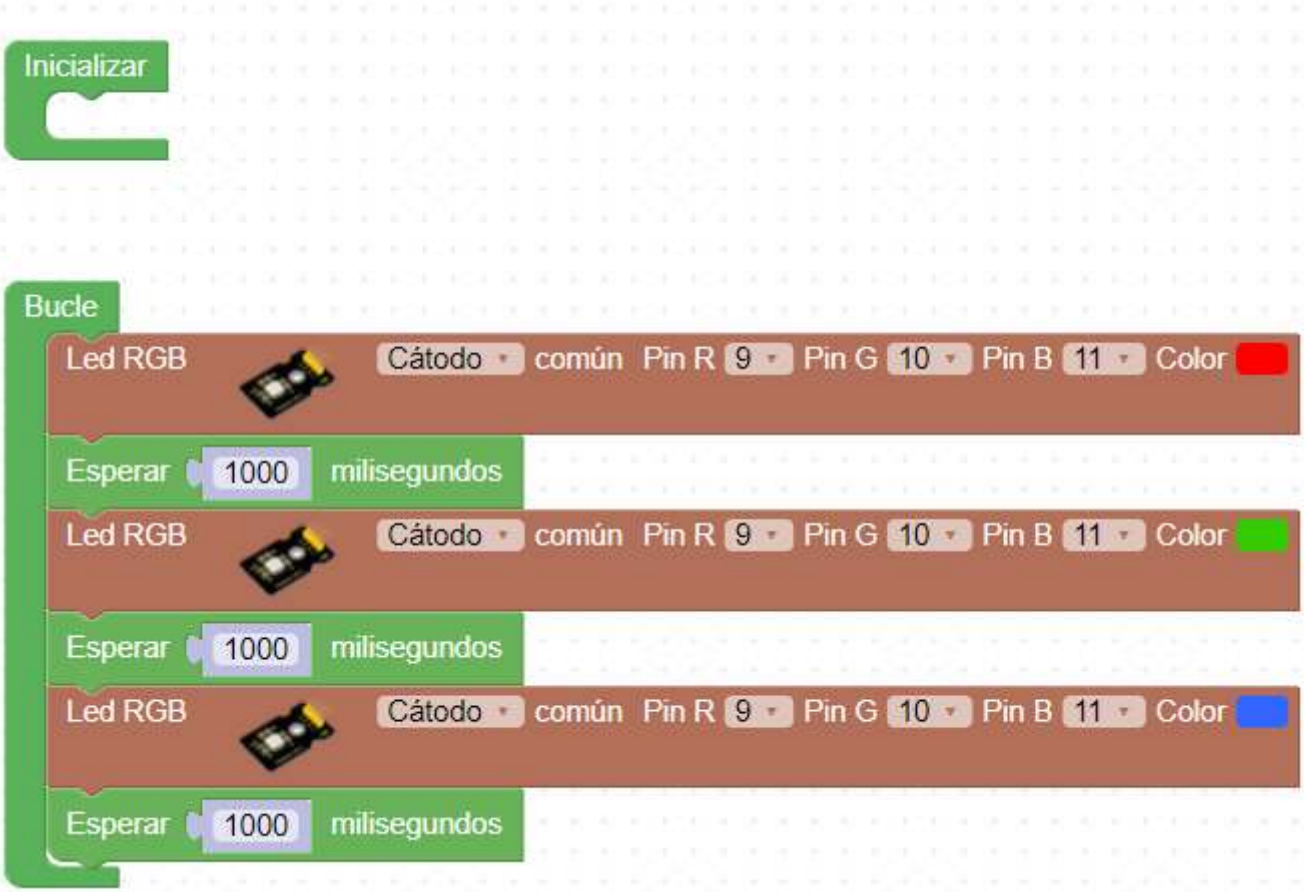


Copyright 2026

¿Por qué se han conectado a las salidas 9,10 y 11 ?

...pista : ~

---

Revision #4
Created 2022-03-31 11:05:47 CEST by Juanjo Mejías
Updated 2022-04-22 18:52:45 CEST by Juanjo Mejías