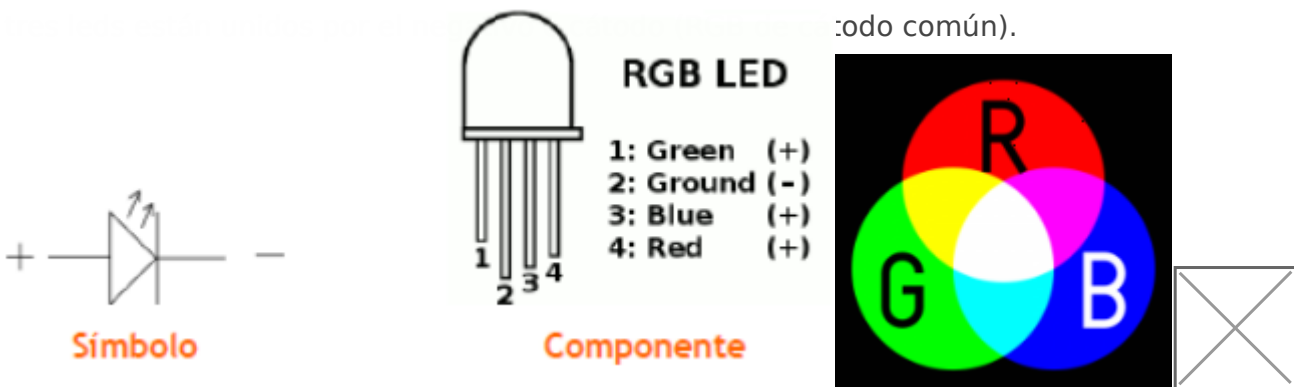


# Reto A02. El led RGB

Estos contenidos han sido elaborados por Fernando Hernández García, Ingeniero Técnico Industrial Especialidad Electrónica, formador del profesorado y profesor del Institut Torre del Palau (Terrassa - Barcelona). [Enlace de los contenidos](#). **Licencia CC-BY-NC-ND**.

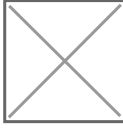
## Permiso

Un **led RGB** es un led que incorpora en su mismo encapsulado tres leds. Las siglas RGB corresponden a: R (Red=rojo), G (Green=verde) y B (Blue=azul). Con estos tres colores, en óptica, se puede formar cualquier color, ajustando de manera individual la intensidad de cada color. Los tres colores tienen un pin común).



En Arduino, cada uno de esos leds podría tomar 256 colores diferentes, es decir, el Rojo podría ir desde 0 hasta 255, el Verde de 0 a 255 y el Azul de 0 a 255, en total un led RGB podría dar más de 16,5 millones de colores diferentes.



La placa **Imagina TDR STEAM** dispone de un led RGB conectado a los  pines (D6-Red, D9-Green y D10-Blue). Estos tres pines son PWM para permitir regular su intensidad.

La modulación PWM permite generar una señal analógica mediante una salida digital. Utiliza un sistema de codificación de 8 bits (en el sistema binario:  $2^8 = 256$ , per tanto, del 0 al 255).



Arduinoblocks interface showing a project named "Reto A02". The interface includes a sidebar with categories like Matemáticas, Texto, Variables, Listas, Funciones, Tiempo, Puerto serie, Bluetooth, Sensores, Actuadores, Motor, Pantalla LCD, Pantalla OLED, LedMatrix 8x8, Memoria, MQTT (IoT), Blynk (IoT), and NeoPixel. The main workspace displays a sequence of blocks: Pulsador 1 pulsado, Led Rojo Estado ON, Led RGB Color (highlighted with a red box), Led RGB R 0 G 0 B 0 (also highlighted with a red box), Potenciómetro %, and Nivel de luz (LDR) %.


Arduinoblocks - by Juanjo Lopez    Aviso legal / Política privacidad    Tienda - Innovadidactic



Continuando con la práctica anterior, ahora vamos a controlar la intensidad de un led utilizando la modulación PWM. Pero antes vamos a explicar cómo funciona la modulación PWM. PWM es la abreviatura de **Pulse-Width Modulation** (modulación de ancho de pulso\*). Las salidas digitales de Arduino sólo tienen dos estados: **ALTO/BAJO, ON/OFF, ENCENDIDO/APAGADO**. Es decir, corresponden a una salida de 5 V (ON) y de 0 V (OFF). Con esto sólo podemos hacer actividades de


encender y  apagar un led, no podríamos controlar su brillo de menos a más o viceversa.

Esto lo realiza por la proporción entre el estado alto (ON) y bajo (OFF) de la señal. El control digital

se utiliza para crear una onda cuadrada de ciclo de trabajo diferente, una señal  conmutada entre encendido y apagado. Este patrón de encendido y apagado puede simular




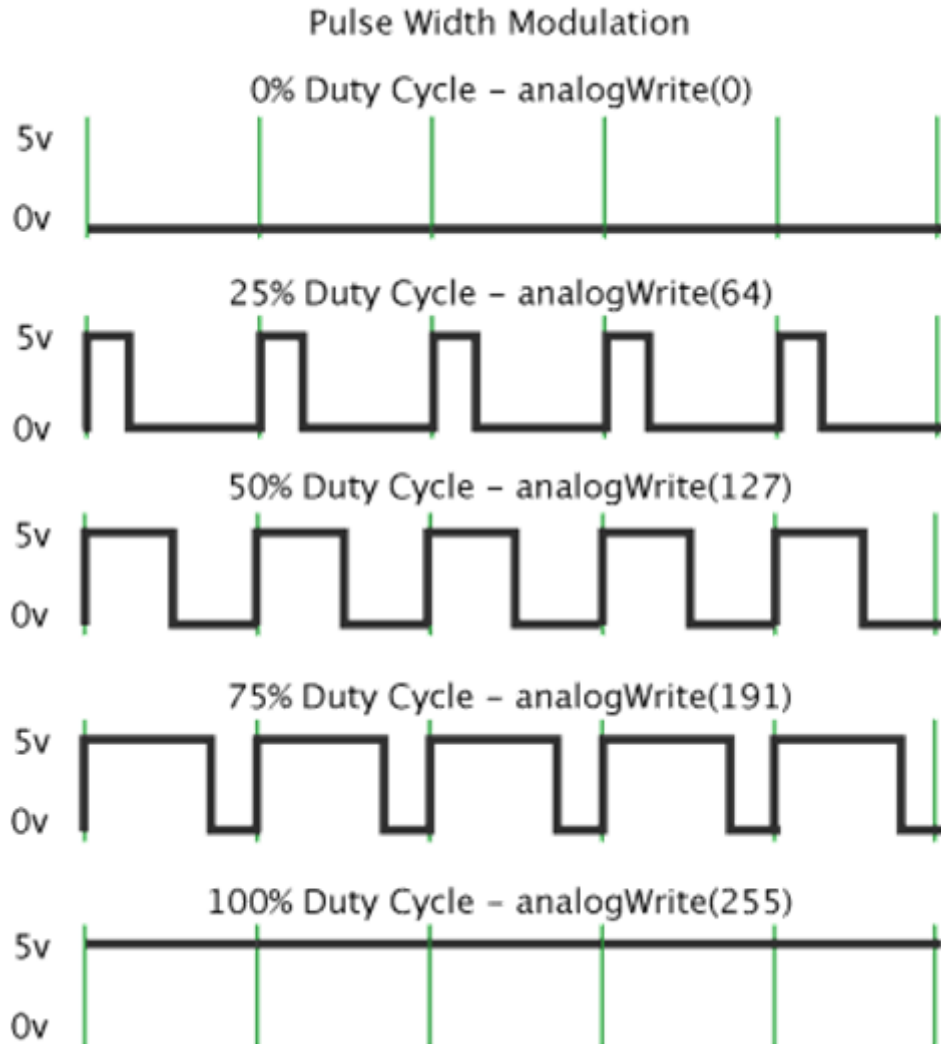voltajes entre encendido total (5 voltios) y apagado (0 voltios) al cambiar la parte del tiempo que la señal pasa en comparación con el tiempo que la señal pasa. La modulación de ancho de pulso, o PWM, es una técnica para obtener resultados analógicos con medios digitales. Se utiliza mucho para controlar leds, velocidades de motores, producción de sonidos, etc.




La placa Keyestudio UNO tiene un total de 6 salidas PWM, que son digitales 3, 5, 6, 9, 10 y 11, pero en la placa **Imagina TDR STEAM** sólo se puede controlar por PWM el led RGB (pines 6, 9 y 10). Tenemos dos bloques diferentes para regular el color:

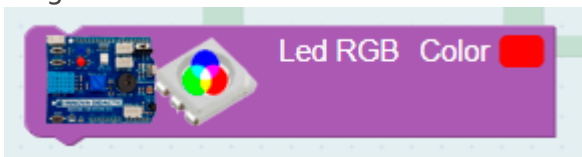- Asignaremos directamente el color en la paleta de colores:



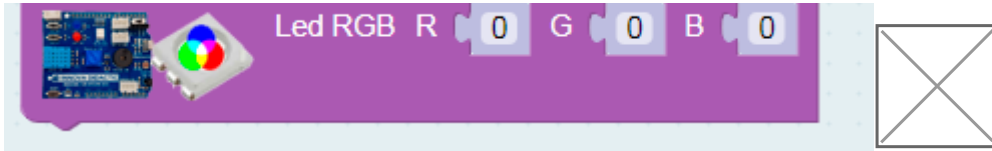- Introduciremos la cantidad de cada uno de los tres colores primarios (R rojo, G verde, B azul) con un valor comprendido entre 0 i 255.



## 7.2.1 Identificación de colores RGB.

Con este sencillo programa vamos a identificar cada color del led RGB con su pin correspondiente. Para ello vamos a utilizar los bloques normales de ArduinoBlocks (no los específicos de la Imagina TdR STEAM).



Encendemos sólo el led correspondiente al Pin 6.


Encendemos sólo el led correspondiente al Pin 9.

Encendemos sólo el led correspondiente al Pin 10.





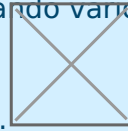Actividad de ampliación: prueba ahora de ir activando varios leds a la vez para ver qué color aparece (puedes guiarte con la imagen siguiente).



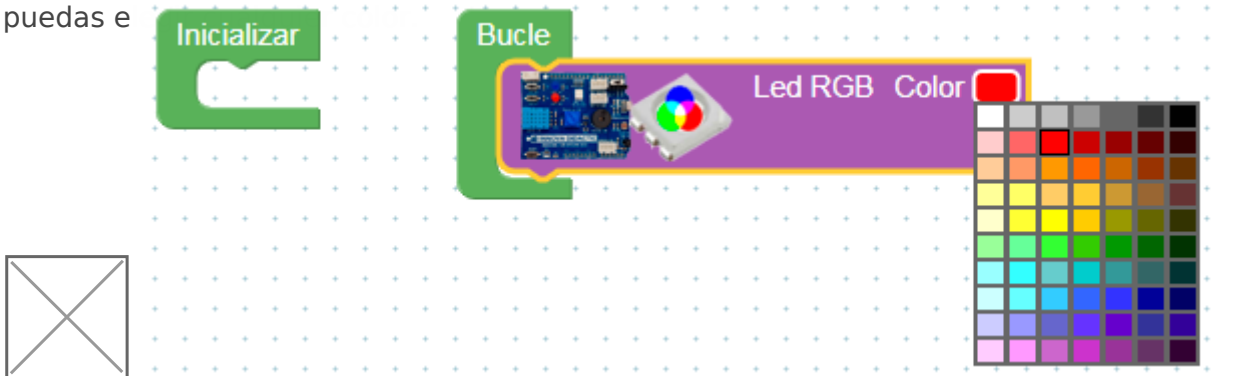
## 7.2.2 Múltiples colores con el led RGB





ArduinoBlocks tiene bloques específicos para facilitar al máximo la programación de los leds RGB. Al utilizar ese bloque no debemos preocuparnos por saber las conexiones del led RGB porque ya están asignadas internamente en el bloque.


Comprueba como al pulsar sobre el icono del color se despliega una paleta de colores para que puedas e




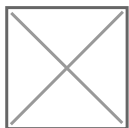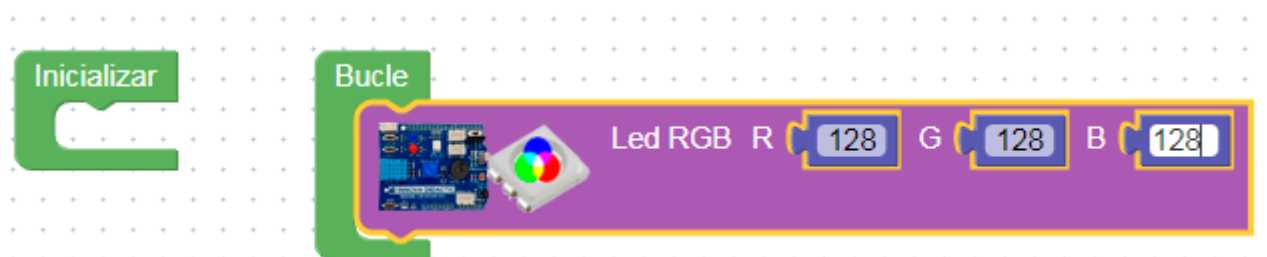También se puede introducir directamente los números de cada uno de los colores RGB.





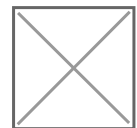Vamos a realizar ahora un programa que muestre sucesivamente los tres colores primarios.



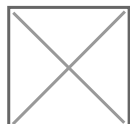

Ahora re

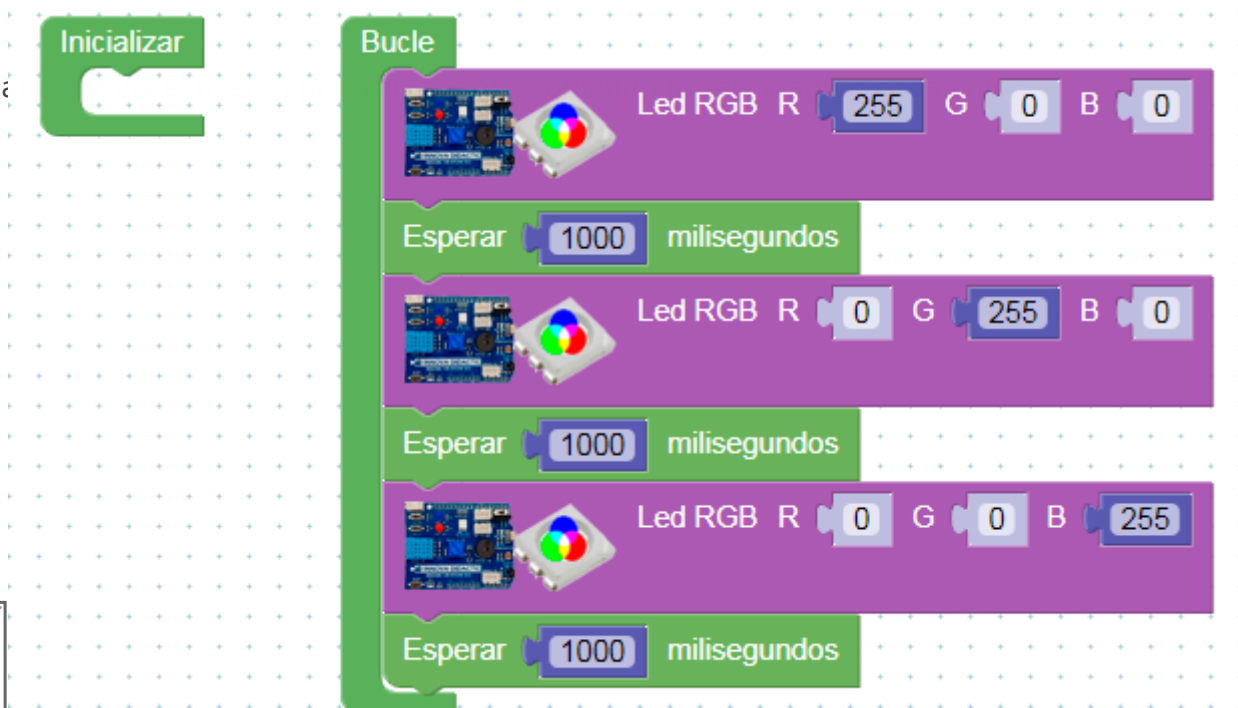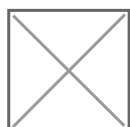

Actividad de ampliación: prueba ahora de hacer un programa que muestre los colores del arcoíris en orden.

Revision #2

Created 3 February 2023 11:33:09 by Javier Quintana

Updated 3 February 2023 11:59:58 by Javier Quintana