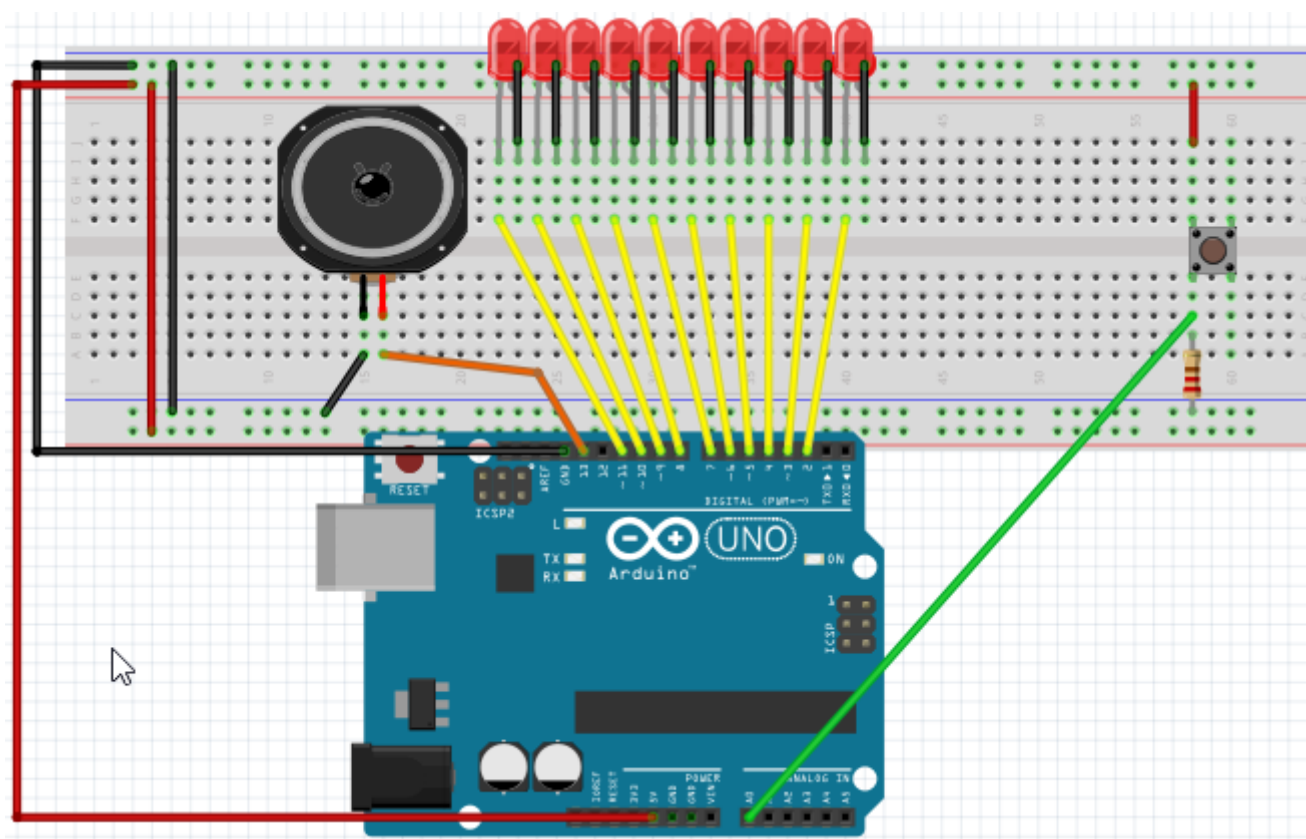


Timbre

Proponemos que cuando se pulse el pulsador, se enciendan las luces y toque un tono


<https://www.youtube.com/embed/tDT2SgXXE5A>

El pulsador con la resistencia pull-down al pin A0 y las luces como en los ejercicios anteriores del 2 al 11, el altavoz en el pin 13:



Solución

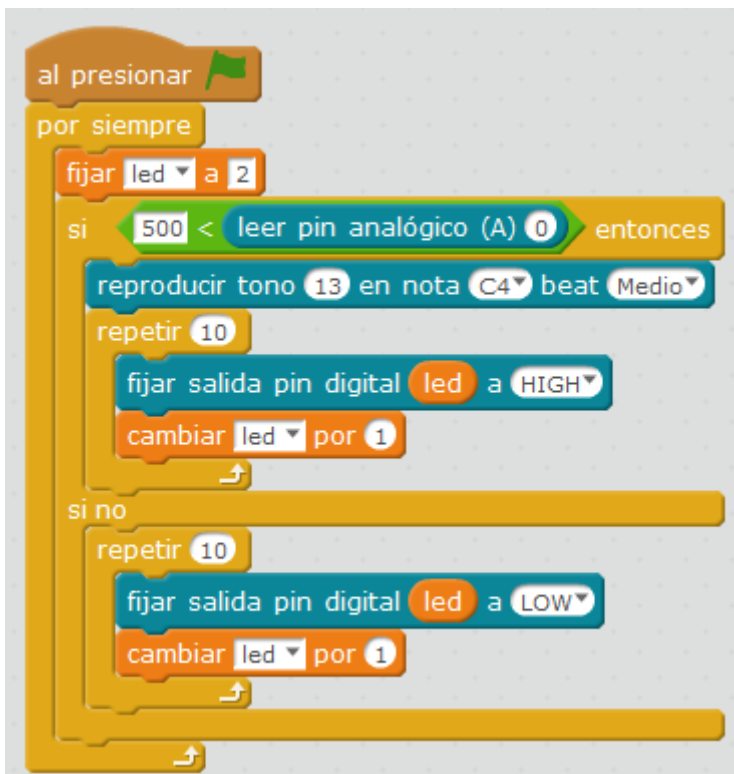Después de poner pin digital alto o bajo, se puede añadir un pequeño retraso para hacer más lento el efecto de encender consecutivamente los leds.



Revision #3

Created 1 February 2022 12:32:09 by Equipo CATEDU

Updated 6 December 2023 10:34:33 by Javier Quintana